

Lösungen der Aufgaben aus dem FA-Amateurfunklehrgang Teil 1, FA 2/06

FA S. 195

Beantwortung der Frage in Bild 2:

Es wird 0 V angezeigt, da es eine Gegenreihenschaltung ist und beide Spannungen gleich groß sind.

Beantwortung der Frage in Bild 3:

Es fließt kein Strom, weil kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist.

FA S. 195/196

Eingezeichnete Kennlinie für $R_1 = 10\ \Omega$ in Bild 5 (rot):

