

# Erganzung zum Beitrag in FA 9/18, S. 853 ff. „2-m-Tiefpass mit 70-cm-Bandsperre aus Koaxialkabeln oder Rohren“


Wir liefern hier fur Interessenten noch einige zusatzliche Materialien nach, die in der gedruckten Ausgabe leider keinen Platz mehr fanden. Das Bild 13 vermittelt einen weiteren Eindruck vom Aufbau des Filters aus Rohren.

Bild 10 zeigt das Smith-Diagramm bei 384 MHz. Die Transformationen der Stich-


leitungen sind erheblich langer als bei 144 MHz und die Verbindungsleitung ist jetzt mehr als  $\lambda/2$  lang, so dass sie im Programm, das maximal  $\lambda/2$  erlaubt, in zwei Teilstucke zerlegt werden muss. Dieser ausgesprochen lange Transformationsweg verlauft immer im Uhrzeigersinn vom Startpunkt 1 uber 2, 3 und 4 zuruck nach 50  $\Omega$ .

Und die Lange ist ubrigens ein untrugliches Indiz fur die deutlich hoheren Verluste, die sich mit 0,7 dB bei 384 MHz bemerkbar machen.

Wer beim Nachbau andere Buchsen, Lotnippel oder Vierkantrohr mit 1,5 mm Wandstarke verwendet, muss die Schaltung insgesamt neu berechnen und simulieren, um vor allem die Lange der Transformationsleitung richtig zu bestimmen. Der Rest ist Abgleich. Achtung auch beim Einschrauben der N-Buchsen in die Gewindenippel, insbesondere so lange Nippel noch nicht auf die richtige Lange abgefeilt wurden: Das maximal zulassige Drehmoment ist schnell uberschritten und ein Ausschrauben dann nicht mehr moglich!

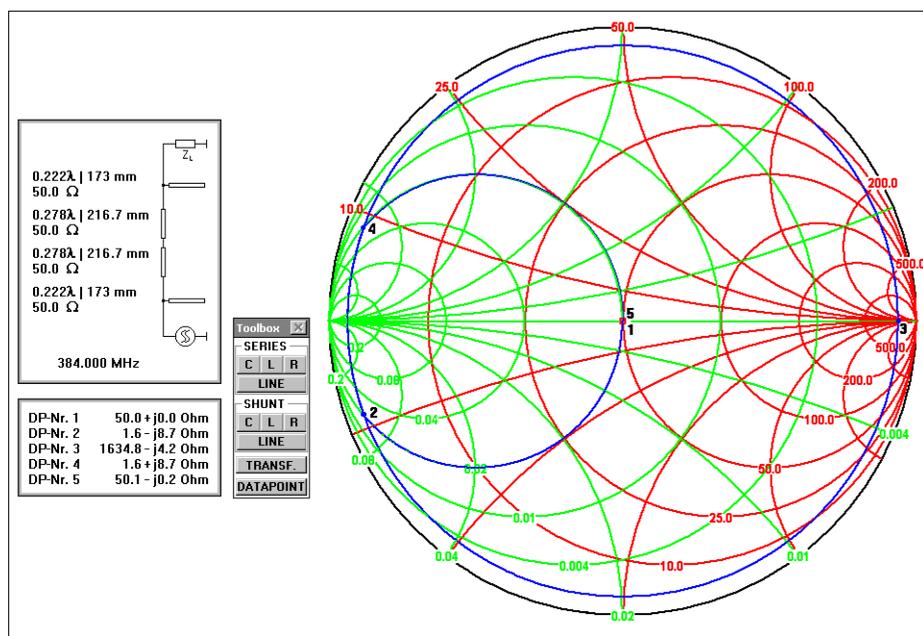

**Bild 10:** Wie das Smith-Diagramm des 2-m-Tiefpassfilters mit 70-cm-Bandsperrefilter zeigt, besteht auch bei 384 MHz Anpassung. Der Transformationsweg (blau) ist aber wesentlich langer.

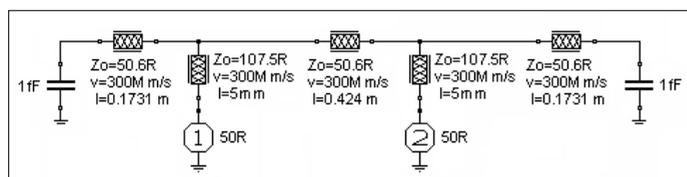

**Bild 11:** Schaltung in RFSim99 der Losung von Bild 8 des Beitrags vor dem Einfugen der drei Stutzen aus FR2



**Bild 12:** Frequenzgang ( $S_{21}$ ) in RFSim99 der Losung von Bild 8 des Beitrags vor dem Einfugen der drei Stutzen aus FR2; grun bei logarithmischer Darstellung mit 10 dB/Kasten, rot bei linearer Darstellung mit 0,2 dB/Kasten



**Bild 13:** Fur die alternative Realisierung des Filters aus Rohren sind nur wenige Einzelteile erforderlich. Die N-Buchsen besitzen einen Innenleiter mit M3-Gewinde, sodass die Endmontage sehr einfach ist. Wegen der guten Lotbarkeit mit den Messingnippeln empfiehlt sich ein Innenleiterrohr aus Kupfer.