
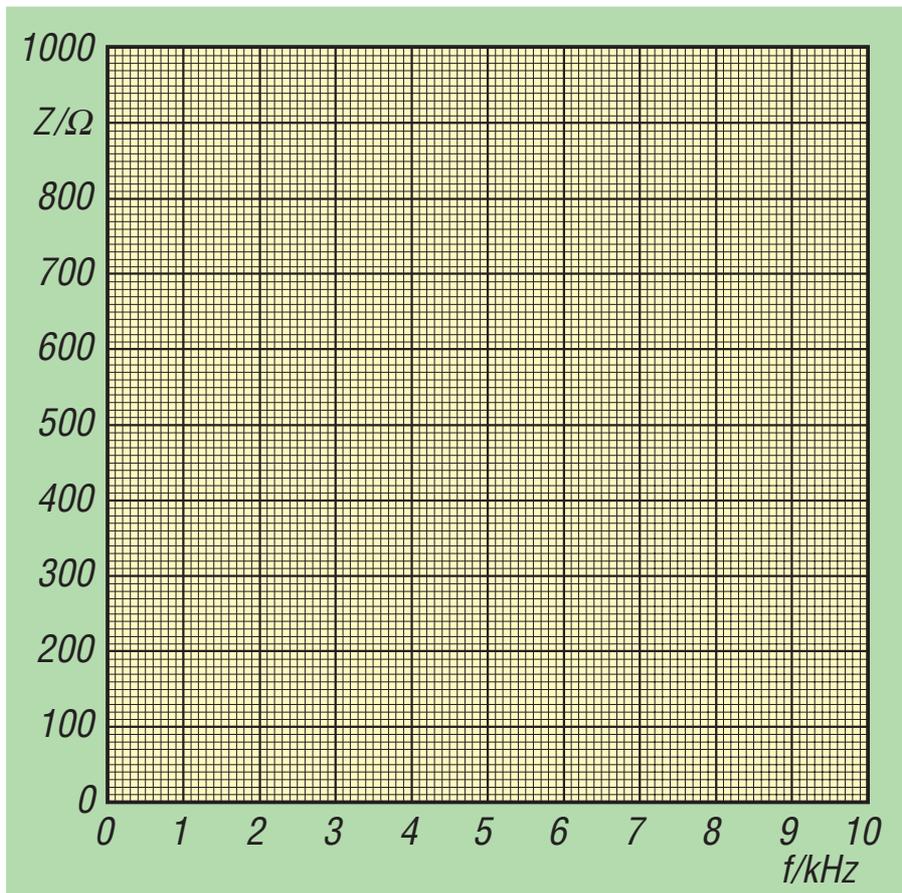


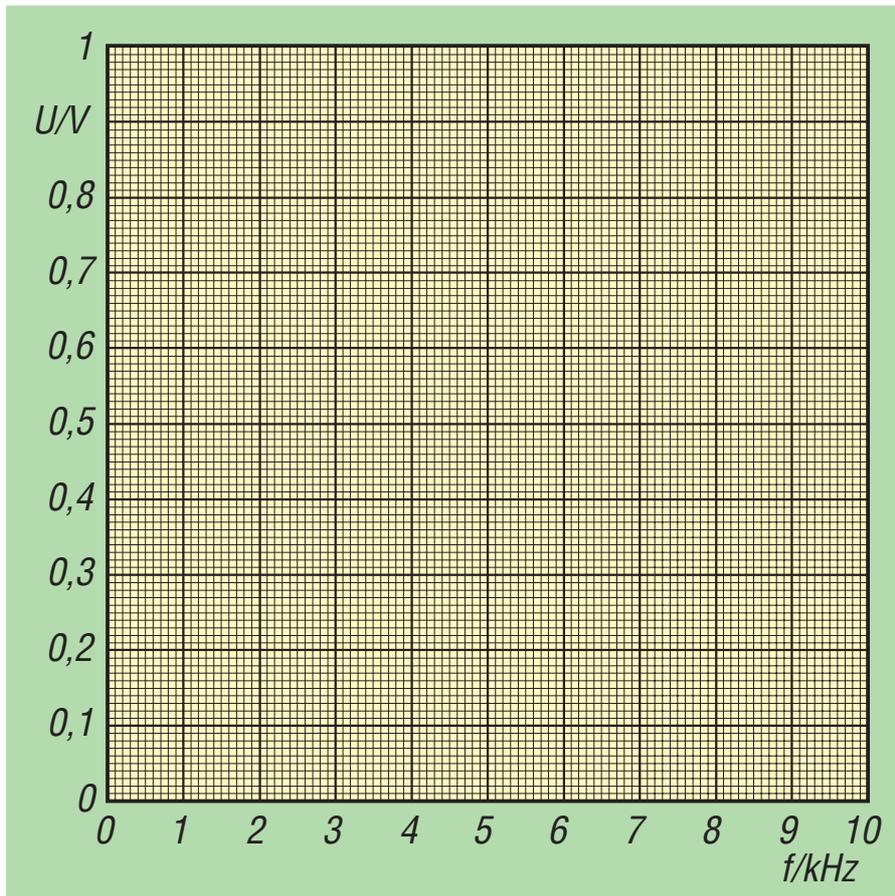
*Strom in Abhängigkeit von der Frequenz beim Serienschwingkreis*




*Scheinwiderstand in Abhängigkeit von der Frequenz beim Serienschwingkreis*



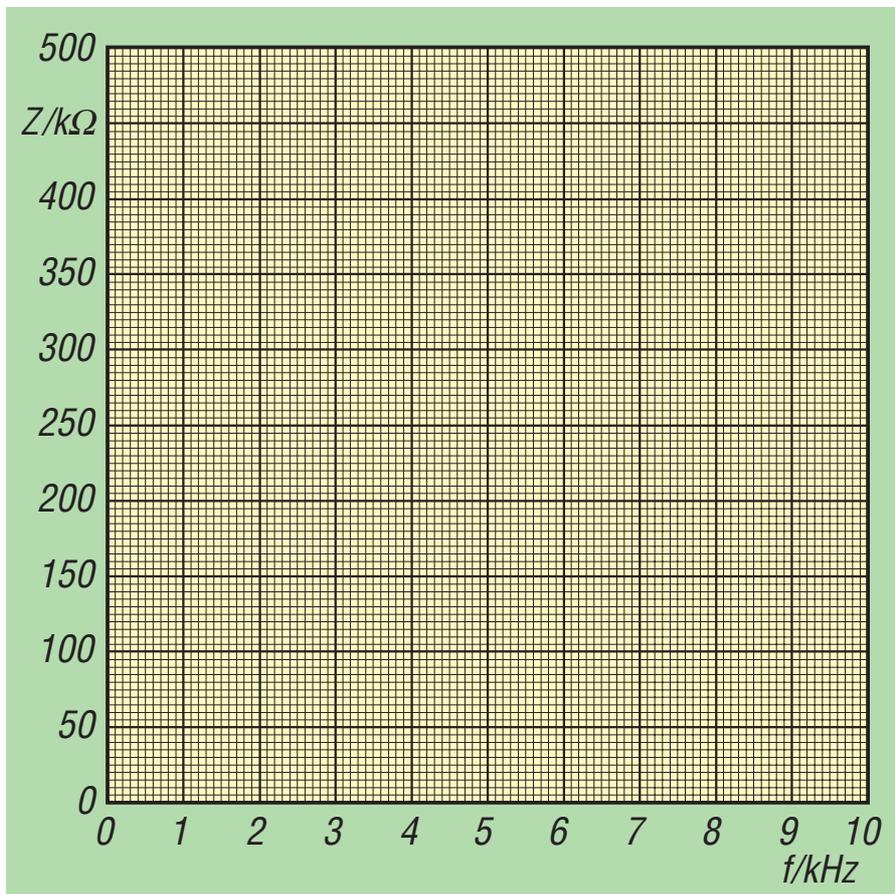*Resonanzkurve für Spannung eines Parallelschwingkreises*



*Resonanzkurve für Scheinwiderstand eines Parallelschwingkreises*

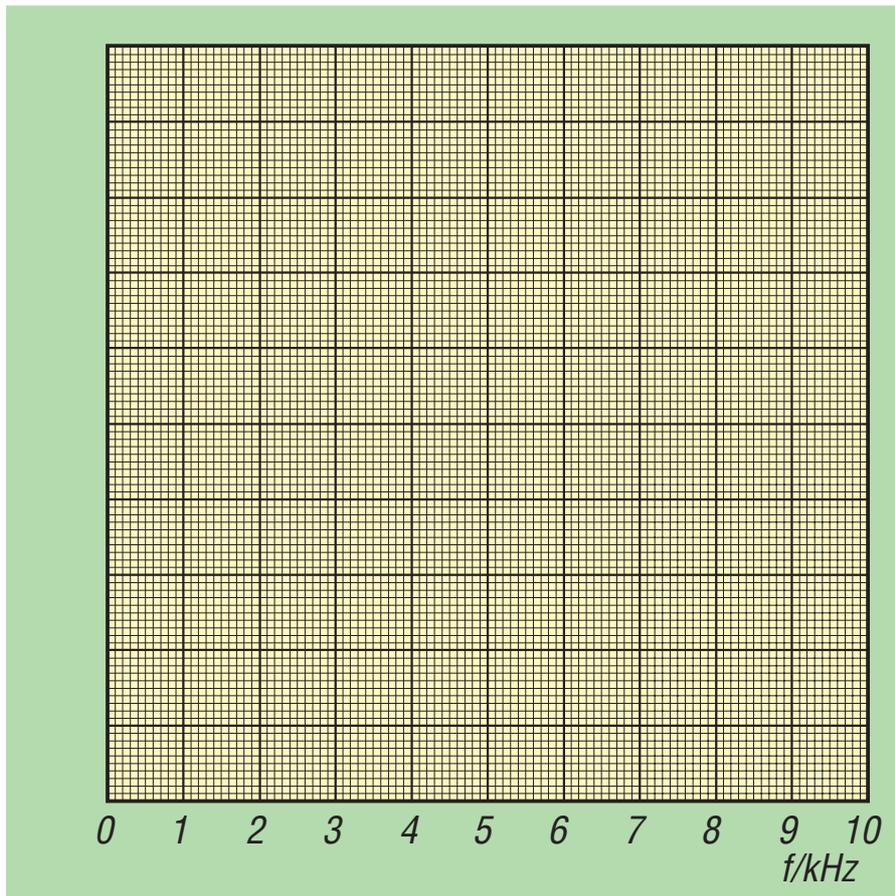

*Diagramm zur freien Verwendung*